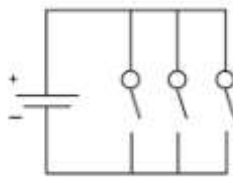



Schaltungen

1 Erkläre, was für Schaltungen in den Bildern A bis D dargestellt sind.


8 P.




A

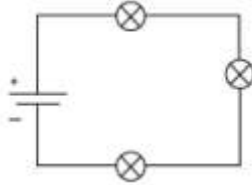

B

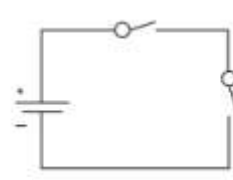

C

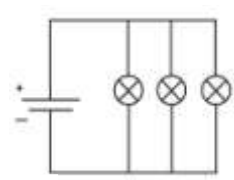

D

2 Vergleiche die Eigenschaften von Reihenschaltungen und Parallelschaltungen.

4 P.
